

题目

作者

2023 年 6 月 21 日

1 基本放大电路

名称	公式	其他表示	说明 1	说明 2
直流通路	$U_s = 0$, 保留 r_s , 电容开路。	用于分析直流静态		
交流通路	直流电源 (VCC) 和电容短路	用于分析交流动态		

表 1