

# 模拟电子技术

洛白

2023 年 5 月 12 日

## 目 录

### 1 场效应二极管

1

### 1 场效应二极管

### 2 放大二极管

放大是放大功率,对能量的控制,所以必须要有一个有源元件。前提是保真。测试信号是正弦波。

#### 2.1 怎样构件基本放大电路

条件: 电源, 有源元件